
 


# CPLD architecture


## 1) CPLD Inputs/Outputs

 
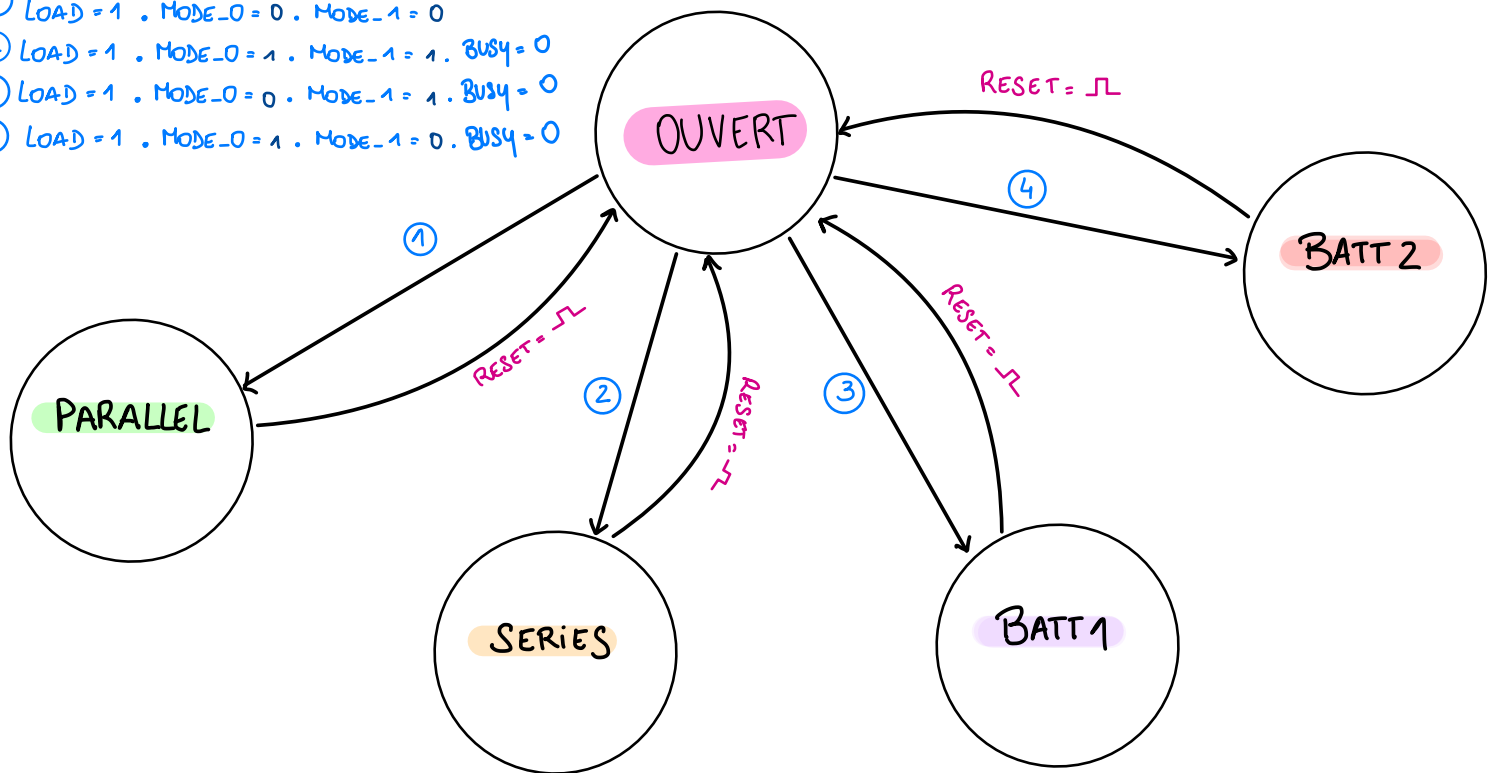
## 2) Switches schema



- ①  $LOAD = 1$  .  $MODE\_0 = 0$  .  $MODE\_1 = 0$
- ②  $LOAD = 1$  .  $MODE\_0 = 1$  .  $MODE\_1 = 1$  .  $BUSY = 0$
- ③  $LOAD = 1$  .  $MODE\_0 = 0$  .  $MODE\_1 = 1$  .  $BUSY = 0$
- ④  $LOAD = 1$  .  $MODE\_0 = 1$  .  $MODE\_1 = 0$  .  $BUSY = 0$



**OPEN:** open all switches

$ACK = 0$   
 $K_1 = 0$   
 delay 1 ms  
 $K_5 = 0$   
 delay 1 ms  
 $K_3 = 0$   
 delay 1 ms  
 $K_2 = 0$   
 $K_4 = 0$   
 $ACK = 1$

**PARALLEL:** closing of some switches in order to put the two batteries in parallel

$ACK = 0$   
 $K_2 = 1$   
 $K_4 = 1$   
 delay 1 ms  
 $K_1 = 1$   
 $ACK = 1$

**SERIES:** closing of some switches in order to put the two batteries in series

$ACK = 0$   
 $K_3 = 0$   
 delay 1 ms  
 $K_1 = 0$   
 delay 1 ms  
 $K_5 = 0$   
 $ACK = 1$

**BATT1:** closing of some switches in order to connect only the battery 1

$ACK = 0$   
 $K_2 = 1$   
 delay 1 ms  
 $K_1 = 1$   
 $ACK = 1$

**BATT2:** closing of some switches in order to connect only the battery 2

$ACK = 0$   
 $K_4 = 1$   
 delay 1 ms  
 $K_1 = 1$   
 $ACK = 1$